## Hw4 report

## By 許庭瑋

基本上就按照助教提供的 hw4 簡介去做。Pdf 第 2 頁的 data path 圖和第六頁的 module 提供了很大的幫助。我的 os 是 windows 10, tool 是 iverilog。各個 module 實作介紹如下:

CPU module 是整合所有其他 module 的。哪個 module 的 input 是哪個 module 的 output,哪個 module 的 output 是哪個 module 的 input,都在這裡進行連接。Pc=pc+4,讀出 instruction,分解 instruction,哪個部分 input 到哪裡都在這裡進行。

PC module 是助教提供的,主要用途是把 clock signals, reset bit, start bit 讀進來,然後根據這三個數值的變化進行 pc\_o 的更新。當 clock signal 是 positive 時,才會更新 pc\_o。當 reset bit is on 時,就重置 pc\_o。當 start bit is on 時,PC 就會被更新。

Register module 是助教提供的,是用於存放 32 個 32bits registers 的地方。讀取 clk\_i,當 clk\_i 是 positive 時會才進行 write 的動作。讀取 RS1addr\_i,RS2addr\_i,然後根據讀取的 address 把相對應暫存器的值讀出來,然後用 RS1data\_o, RS2data\_o 輸出。讀取 RDaddr\_i,RDdata\_i,RegWrite\_i,根據讀取的 address 和要寫入的 data,然後根據 RegWrite\_i 來判斷要不

要進行 write。

Instruction\_Memory module 是助教提供的,是用來存放
Instruction 的。首先用 reg 設置好。然後就根據 addr\_i 讀進來的
值去判斷要輸出哪個 instruction,然後放到 instr\_o 去輸出。

Adder module 是用來做加法的。讀取 datal\_in 和 data2\_i, n 然後把這 2 個值加起來, 放到 data\_o 輸出。在這個 simple CPU 裡,它的作用是做 pc=pc+4 這個運算。

Control module 是根據 opcode 來判斷是 control signal。把instruction 的前 7 個 bits 讀進來(opcode),然後根據 R type 還是 I type 來確認 ALUOp\_o 和 ALUSrc\_o 的值來輸出。因為基本上這個 simple CPU 的所有 function 都會 write 回 register memory,所以 RegWrite\_o 固定是 1。

MUX32 這個 module 是用來做判斷的,根據 Control module 傳過來的 ALUSrc\_o 是不是 0 來判斷說我要選 register 讀出來的值還是 sign extend 的值。

Sign\_Extend module 是用來做 sign extend 的。一個 12bits 的值傳進來,要變成 32bits 傳給 MUX32 module,而且數值和正負不會變。因為正負的判斷是看最左邊那一位,0 是正,1 是負。然後做 sign extend 的話,如果是正的,前面多出來的就填 0,如果是

負的,前面多出來的就填1。因此可以選擇把最左邊那一位複製20次,就可以做到以上的要求了。

ALU\_Control module 是根據 instruction 分出來的 func7+func3 和 Control module 傳過來的 ALUOp\_o 來判斷 ALU 要做 什麼運算行為。如果 ALUOp\_o 是 2,代表是 R type,所以根據 func7+func3 來傳相對應的 ALUCtrl\_o 給 ALU。如果 ALUOp\_o 是 0, 代表是 I type,所以把 func7+func3 中的 func3 分離出來,然後根據 func3 來傳相對應的 ALUCtrl\_o 給 ALU。

ALU module 是做運算的。讀取 register module 傳來的 data1\_i 和 MUX32 選出來的 data2\_i 這 2 個值和 ALU\_Control module 傳過來的 ALUCtrl\_o 來判斷要對這 2 個值做什麼運算。然後把結果放到 data\_o 裡,傳回 register 去 write。